

10.2 Impedance Transformation II

$$\begin{array}{c} \Delta_0 = \lambda/4 \\ \hline z_0 \qquad z_1 = \frac{z_0}{2} \\ \hline \quad \quad \quad \rightarrow \infty \\ \quad \quad \quad \rightarrow \infty \\ \quad \quad \quad \downarrow \\ \quad \quad \quad \Gamma \rightarrow \gamma \end{array}$$

10.2.1 Hand Calculation

$$Z_n(\gamma) = Z_0 \frac{1 + \tilde{\rho}_n(\gamma)}{1 - \tilde{\rho}_n(\gamma)} \Rightarrow \tilde{\rho}_n(\gamma) = 0 \Rightarrow \infty$$

$$Z_0 \frac{1 + \tilde{\rho}_0(0)}{1 - \tilde{\rho}_0(0)} = Z_1 \frac{1 + \tilde{\rho}_1(0)}{1 - \tilde{\rho}_1(0)} \Rightarrow \text{solve for } \tilde{\rho}_0(0)$$

$$\tilde{\rho}_0(0) = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0} = \frac{Z_1/Z_0 - 1}{Z_1/Z_0 + 1} = \frac{1/2 - 1}{1/2 + 1} = -\frac{1}{3} \quad \text{or} \quad \frac{1}{3} \angle 180^\circ$$

$$Z_0(-\lambda/4) = Z_0 \frac{1 + \tilde{\rho}_0(-\lambda/4)}{1 - \tilde{\rho}_0(-\lambda/4)} ; \quad \tilde{\rho}_0(-\lambda/4) = -\frac{1}{3} e^{-2j \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$Z(-\lambda/4) = Z_0 \frac{1 + 1/3}{1 - 1/3} = 2Z_0$$

10.2.2. Smith Chart

$$\frac{Z_1}{Z_0} = r + jx ; \quad \frac{Z_1}{Z_0} = \frac{Z_0/2}{Z_0} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{1}{2}, x = 0, \angle 180^\circ$$

$$\text{at } \tilde{\rho}_0(-\lambda/4) \Rightarrow r = 2, x = 0$$

$$Z(-\lambda/4) = Z_0(r + jx) = 2Z_0$$

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

